
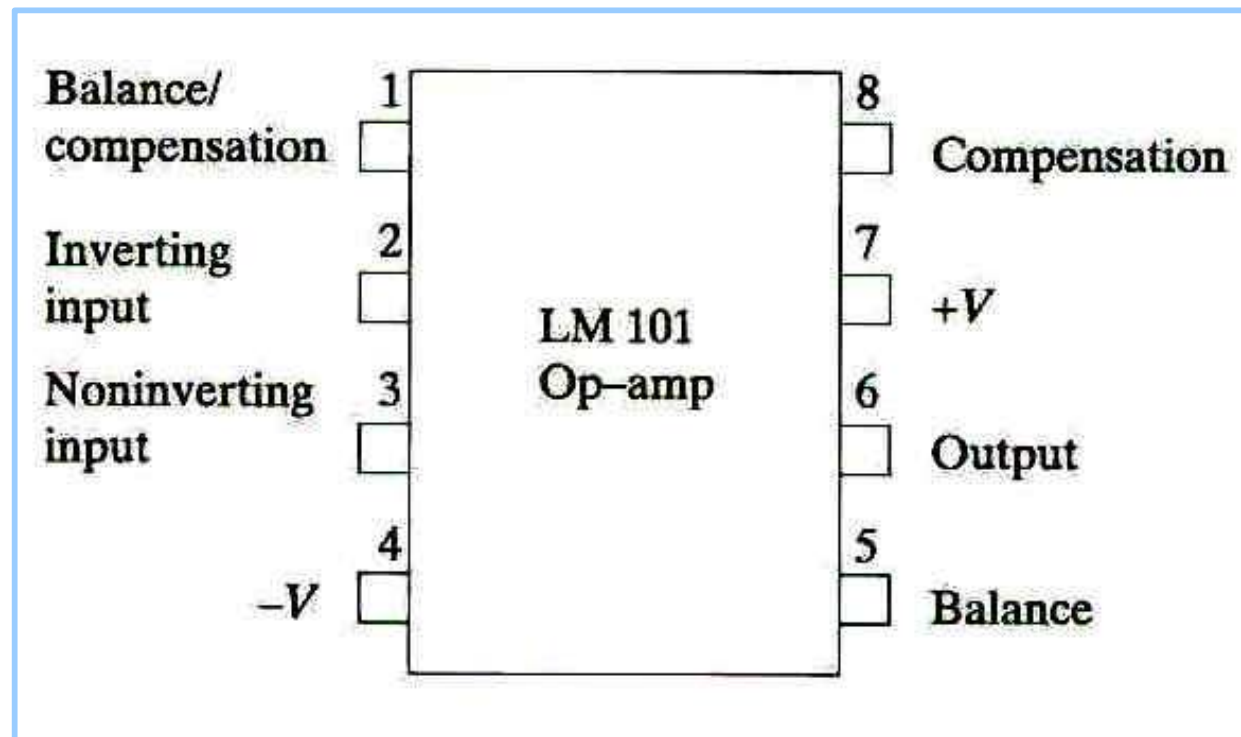


CIRCUITOS COM AMPOPS (Amp. Operacional)

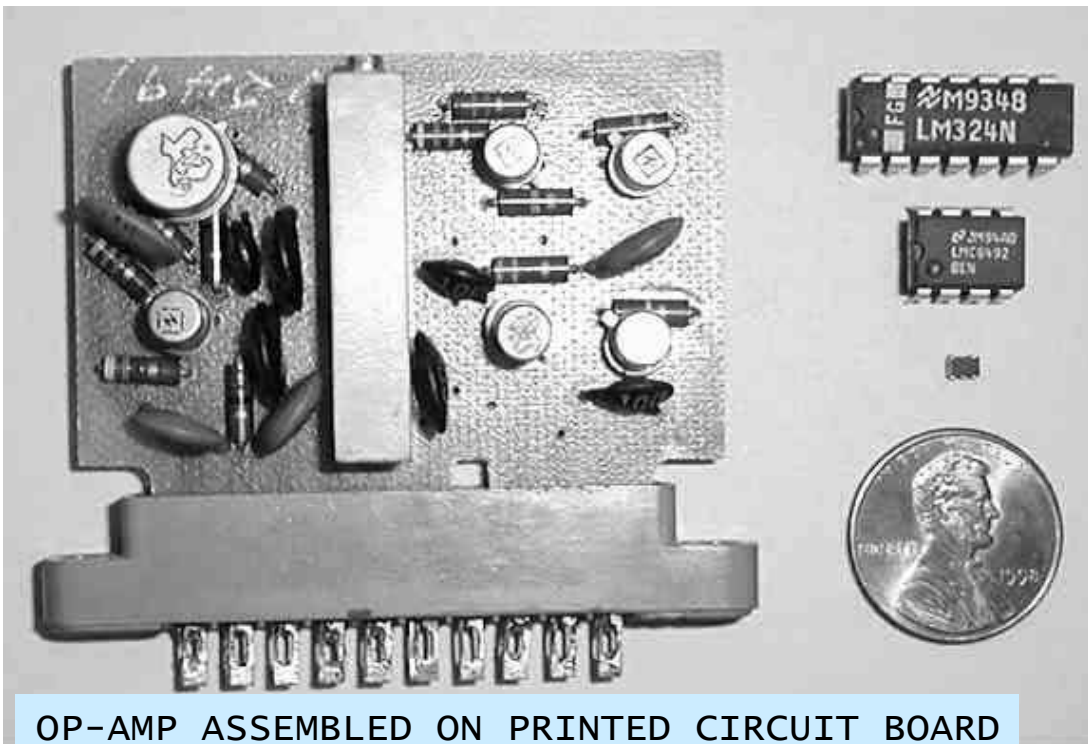1. AmPops são elementos muito úteis !
2. Já conhecemos todas as ferramentas necessárias para Fazer a análise de circuitos com AmPops
3. O modelo do ampop inclui fontes dependentes





COMMERCIAL PACKAGING DOS AMP-OP




OP-AMP ASSEMBLED ON PRINTED CIRCUIT BOARD

LMC 6294 DIP

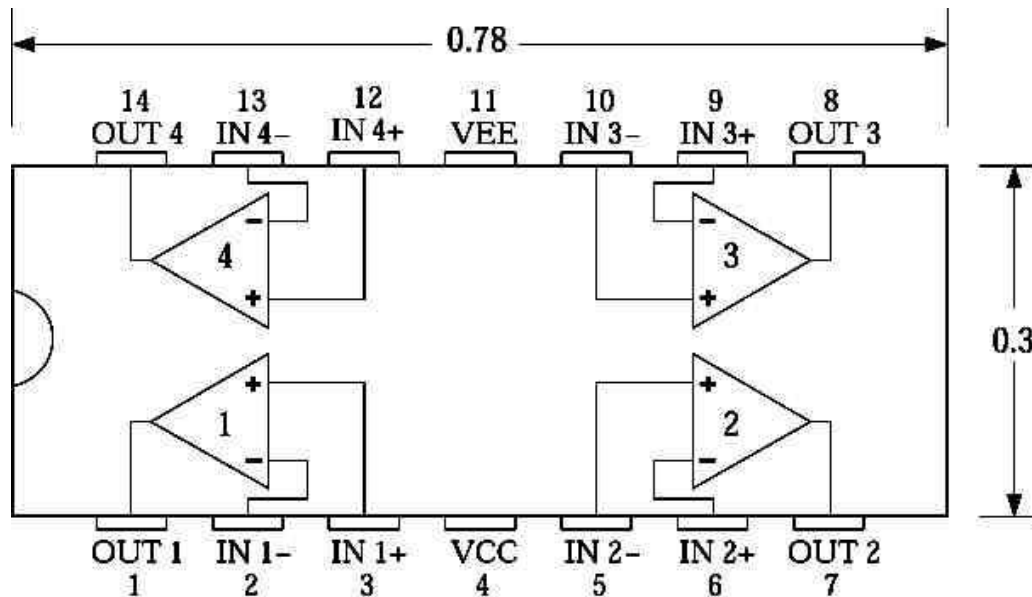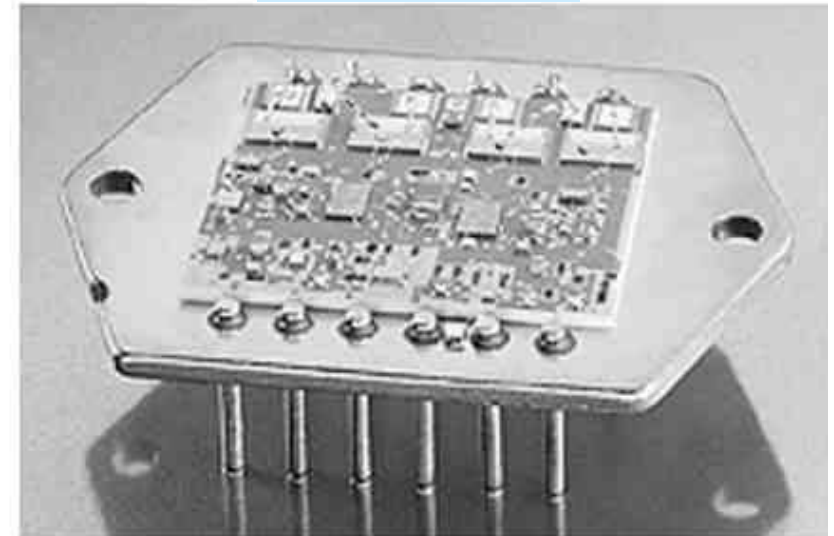


PIN OUT FOR LM324

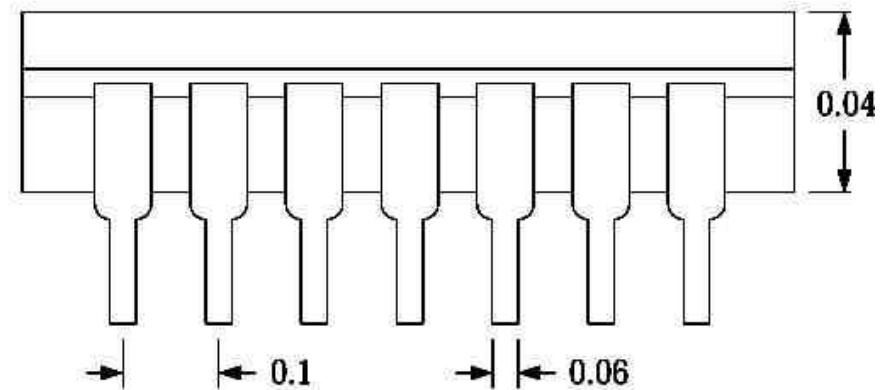


DIMENSIONAL DIAGRAM LM 324

SÍMBOLO DO AMPOP

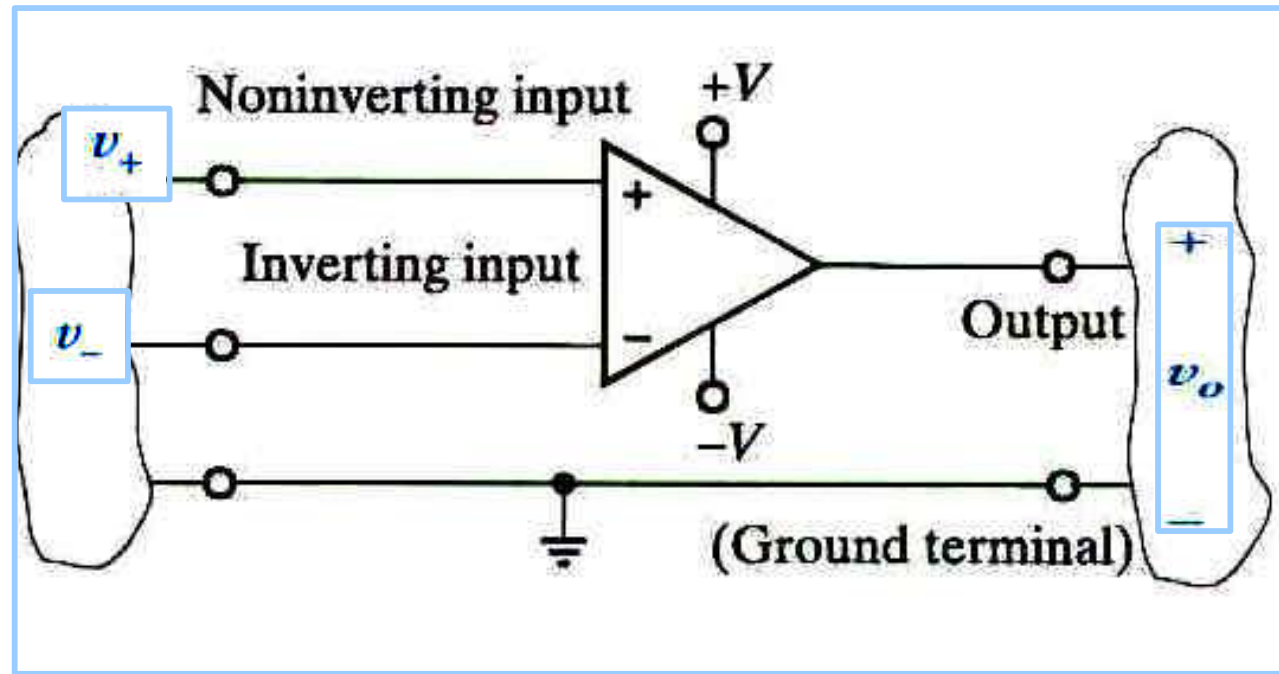

MODELO LINEAR

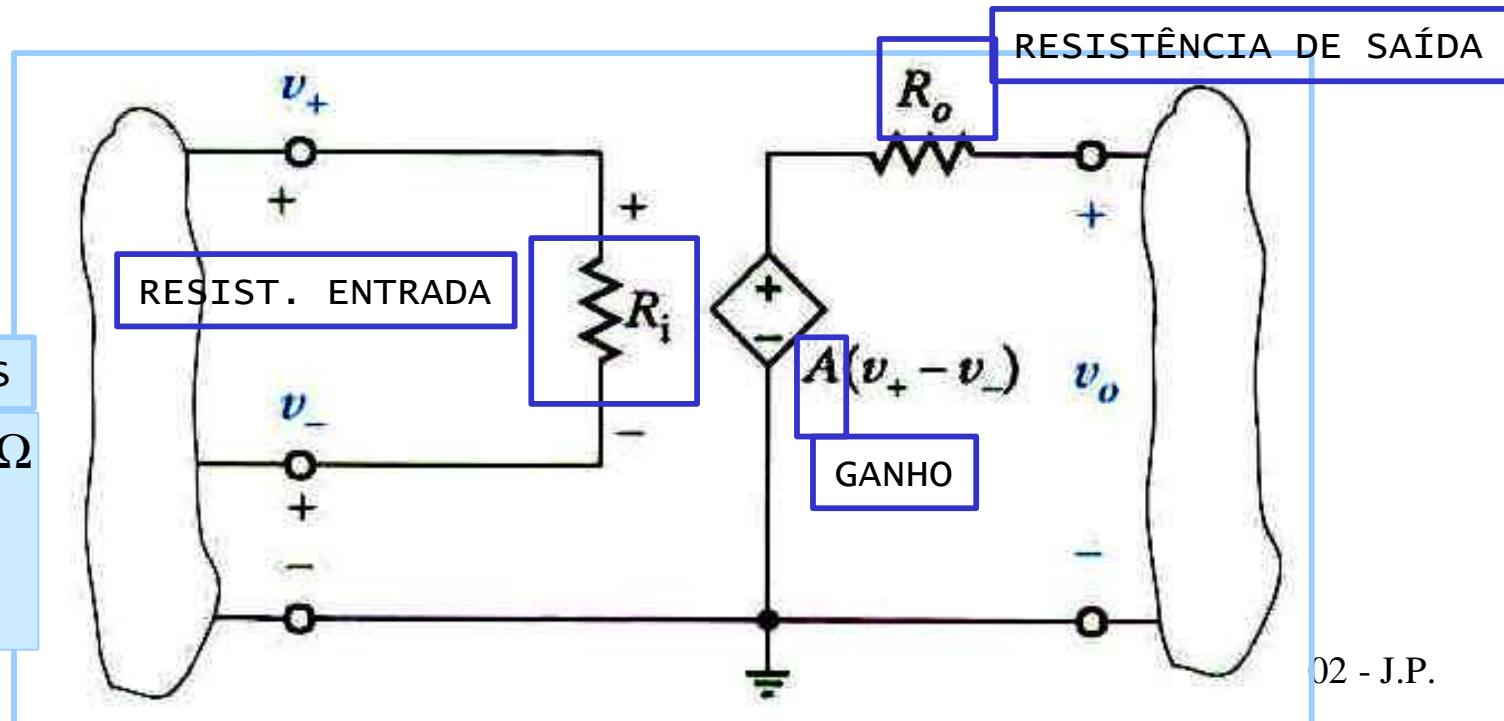


VALORES TÍPICOS

$$R_i : 10^5 \Omega - 10^{12} \Omega$$

$$R_o : 1 \Omega - 50 \Omega$$


$$A : 10^5 - 10^7$$

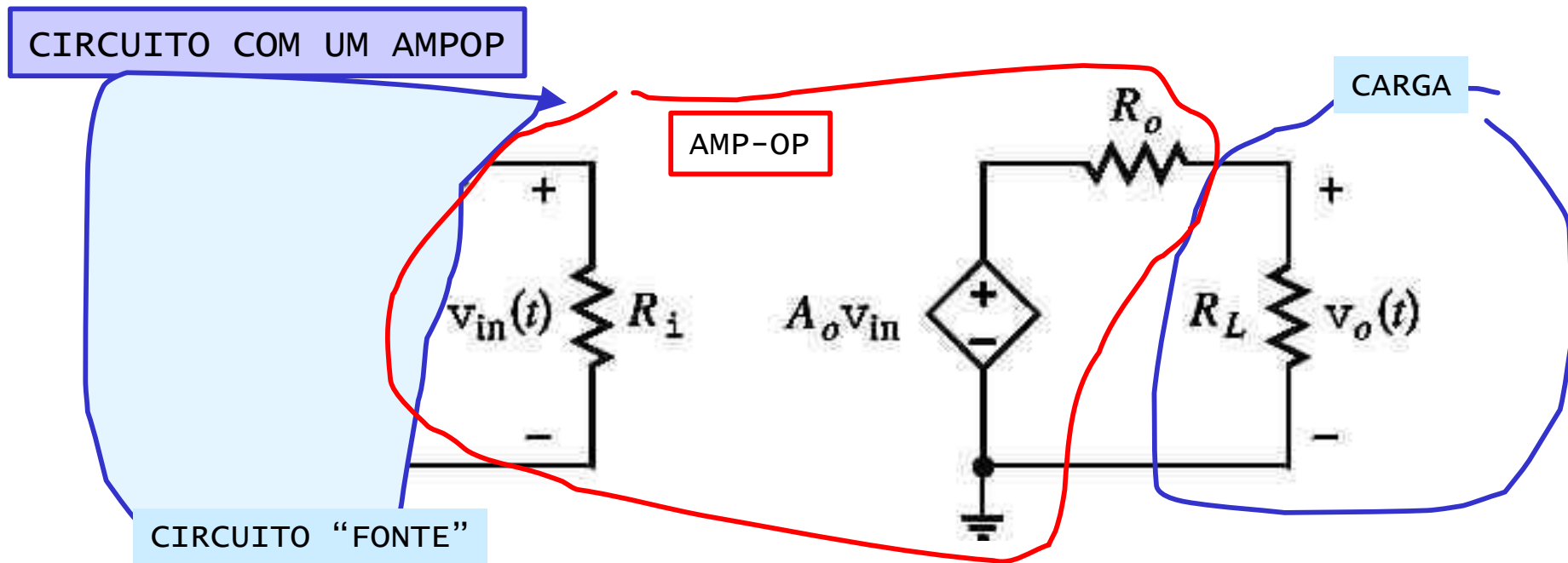

AMPOPS COMERCIAIS E ALGUNS VALORES DAS VARIÁVEIS

MANUFACTURER	PART No	A	R _i [MΩ]	R _o [Ω]
National	LM324	100,000	1	20
National	LMC6492	50,000	10	150
Maxim	MAX4240	20,000	45	160

SEGUIDOR DE TENSÃO: CIRCUITO E MODELO

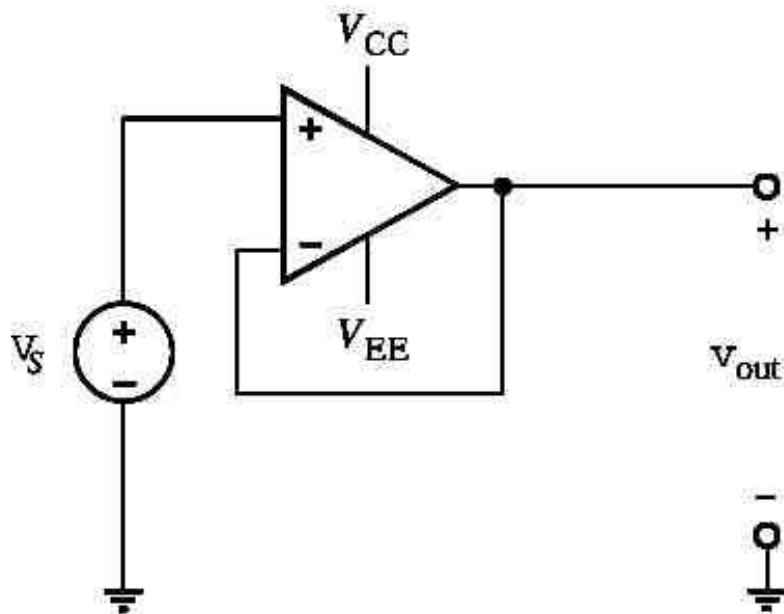


PORQUÊ O SEGUIDOR?

PERFORMANCE OF REAL OP-AMPS

Op-Amp	BUFFER GAIN
LM324	0.99999
LMC6492	0.9998
MAX4240	0.99995

GANHO

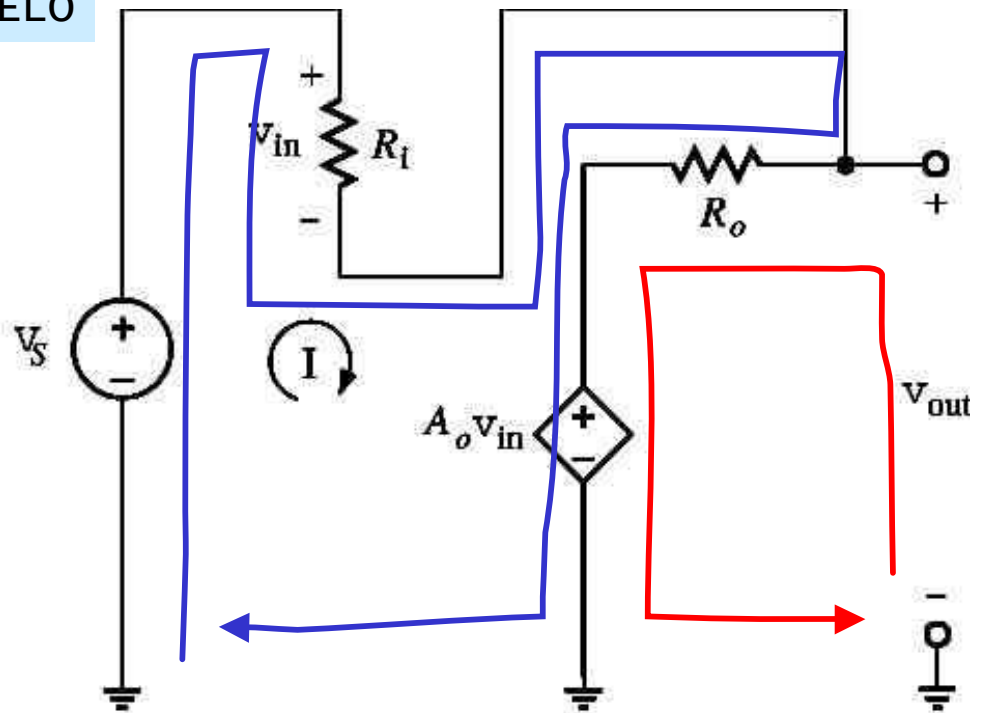

$$\text{KVL: } -V_s + R_i I + R_o I + A_o V_{in} = 0$$

$$\text{KVL: } -V_{out} + R_o I + A_o V_{in} = 0$$


VARIÁVEL DE CONTROLO: $V_{in} = R_i I$

RESOLVENDO


$$\frac{V_{out}}{V_s} = \frac{1}{1 + \frac{R_i}{R_o + A_o R_i}}$$

$$A_o \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_s} \rightarrow 1$$

0 AMPOP IDEAL

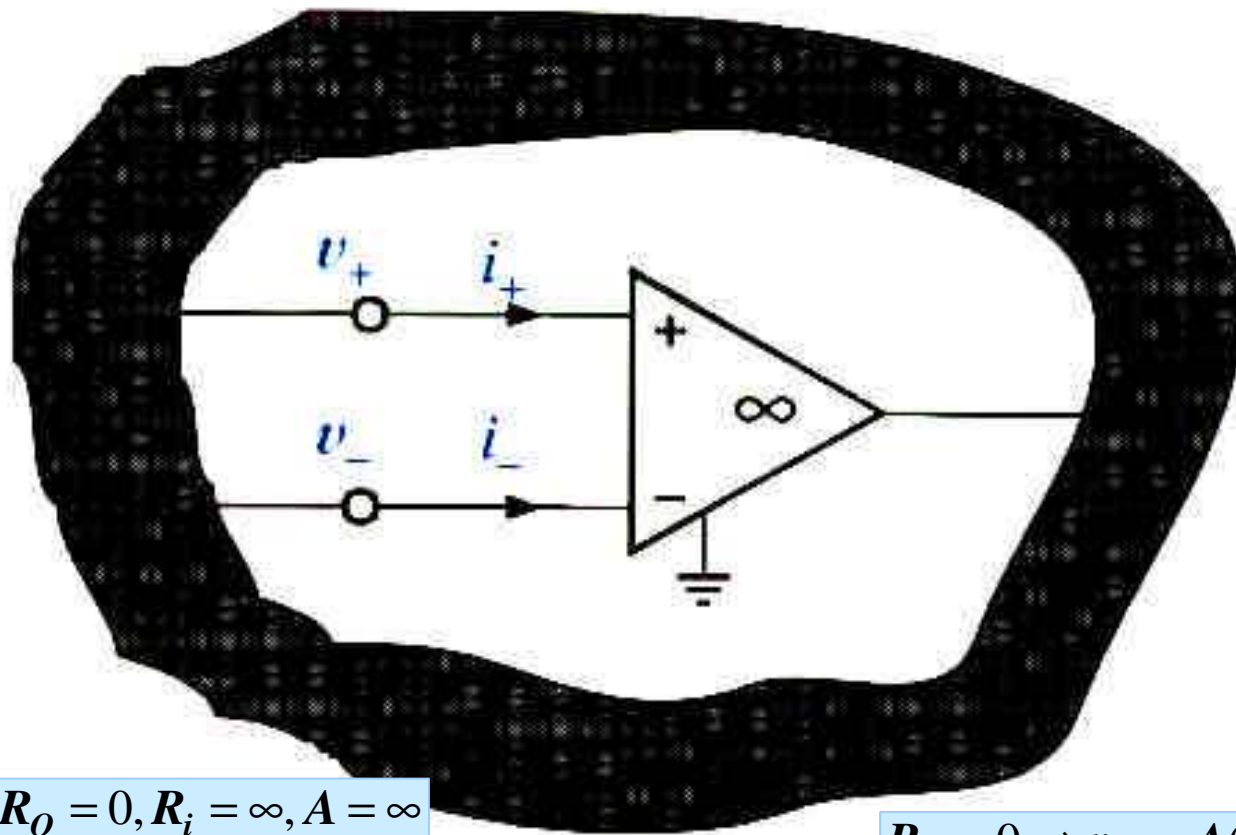

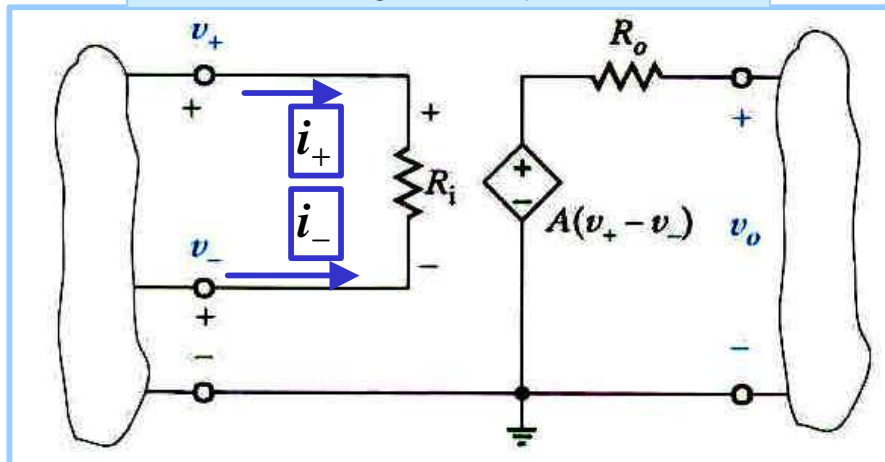IDEAL $\Rightarrow R_o = 0, R_i = \infty, A = \infty$




$$R_o = 0 \Rightarrow v_o = A(v_+ - v_-)$$

$$R_i = \infty \Rightarrow i_+ = i_- = 0$$


$$A = \infty \Rightarrow v_+ = v_-$$

SEGUIDOR DE TENSÃO - (UNITY GAIN BUFFER)

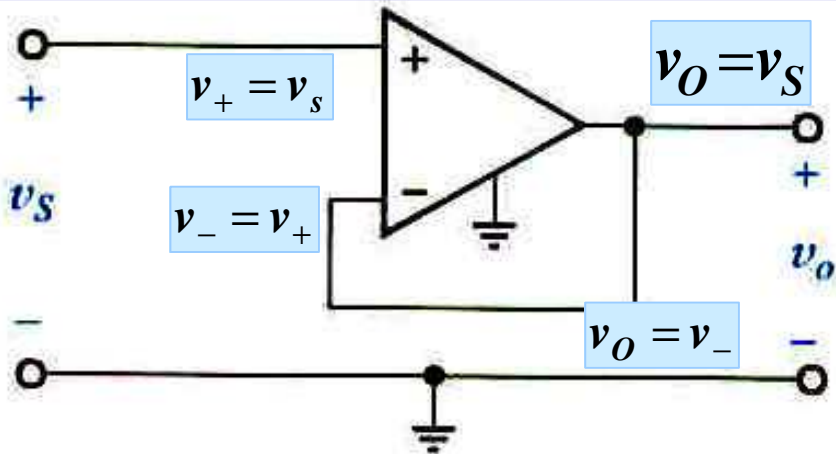

SEGUIDOR DE TENSÃO ISOLA OS DOIS CIRCUITOS.
MUITO ÚTIL PARA FONTES DE MUITO BAIXA POTÊNCIA.


SEM SEGUIDOR

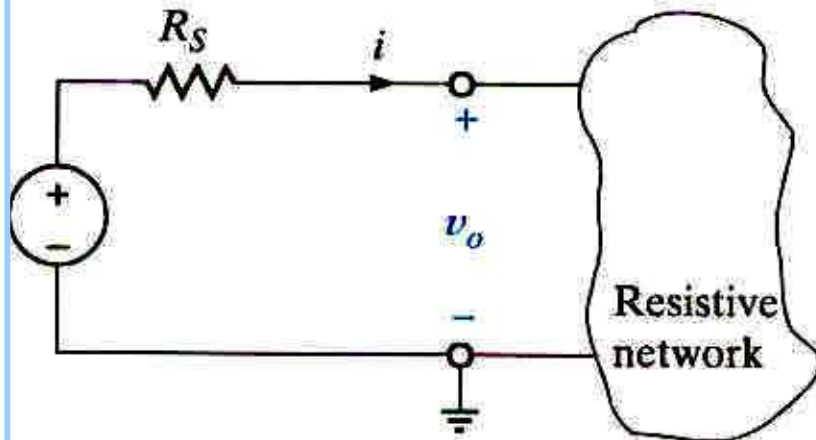

$$v_o = v_s - iR_s$$

A FONTE FORNECE POTÊNCIA

COM SEGUIDOR

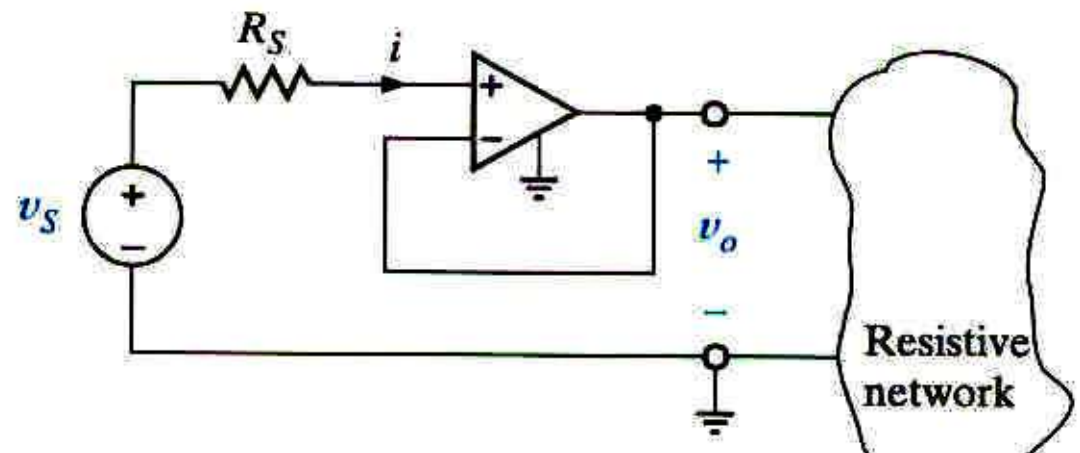


$$v_o = v_s$$

NÃO HÁ FORNECIMENTO DE POT.

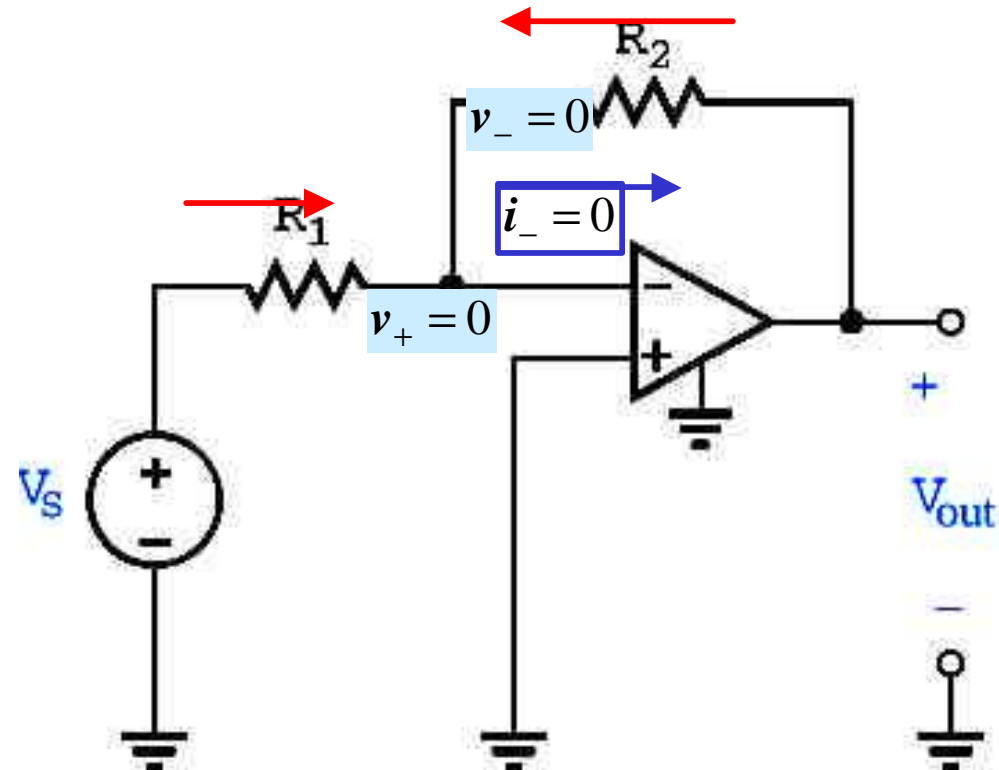EXEMPLO:USANDO AMPOP IDEAL

CALCULAR O GANHO $G = \frac{V_{out}}{V_s}$




EXEMPLO:USANDO AMPOP IDEAL

CALCULAR O GANHO $G = \frac{V_{out}}{V_s}$

KCL @ v_-
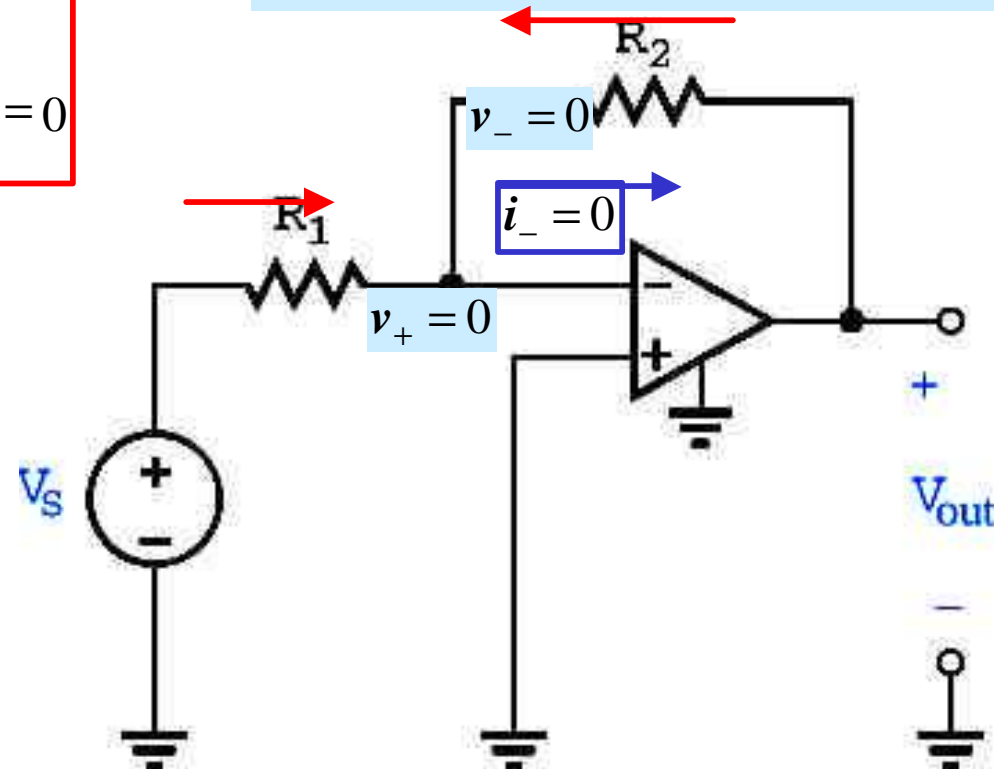
$$\frac{V_s - 0}{R_1} + \frac{V_{out} - 0}{R_2} = 0$$





$A_o = \infty \Rightarrow v_+ = v_- \therefore v_- = 0$

$R_i = \infty \Rightarrow i_- = i_+ = 0$

$$G = \frac{V_{out}}{V_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$



MODELO LINEAR DO AMPOP – “MODELO REAL”


LIGANDO OS OUTROS COMPONENTES.

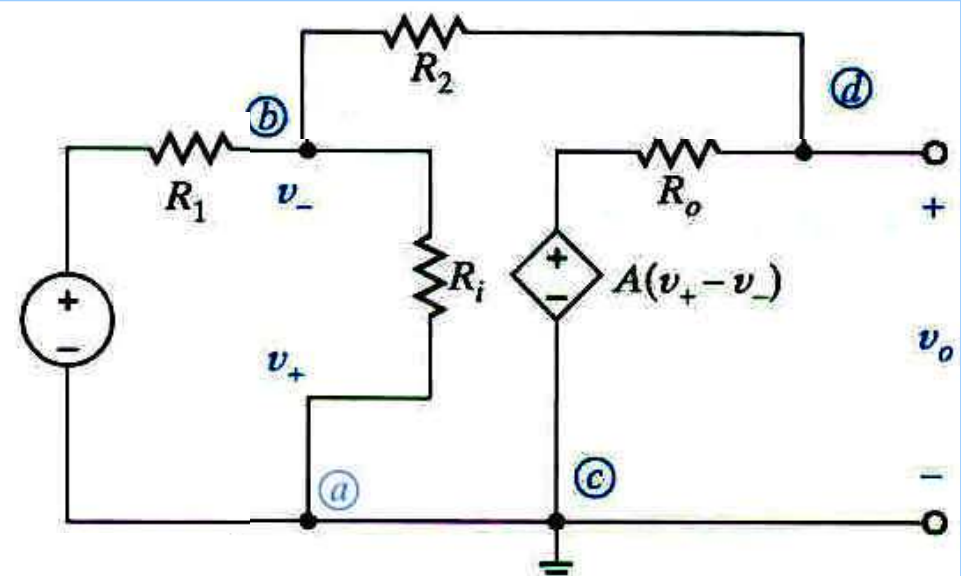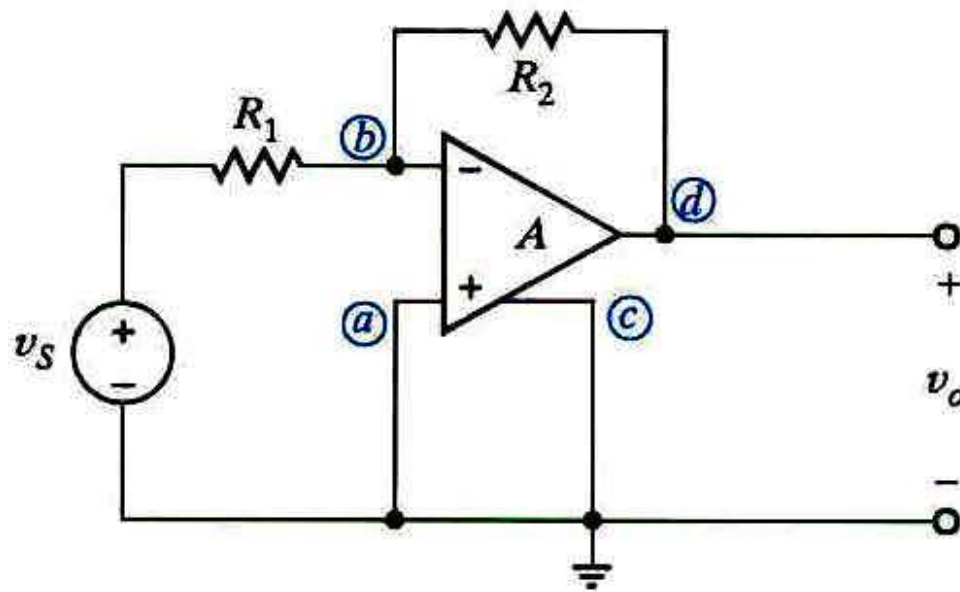

MODELO LINEAR :

FAZENDO “REFRESH” AO DESENHO!!!!!!

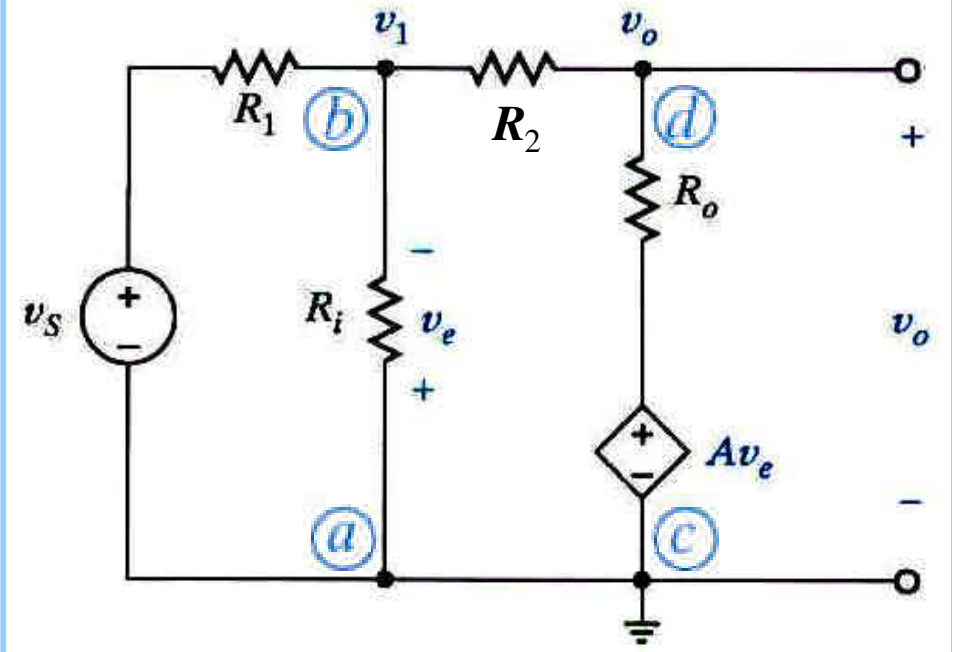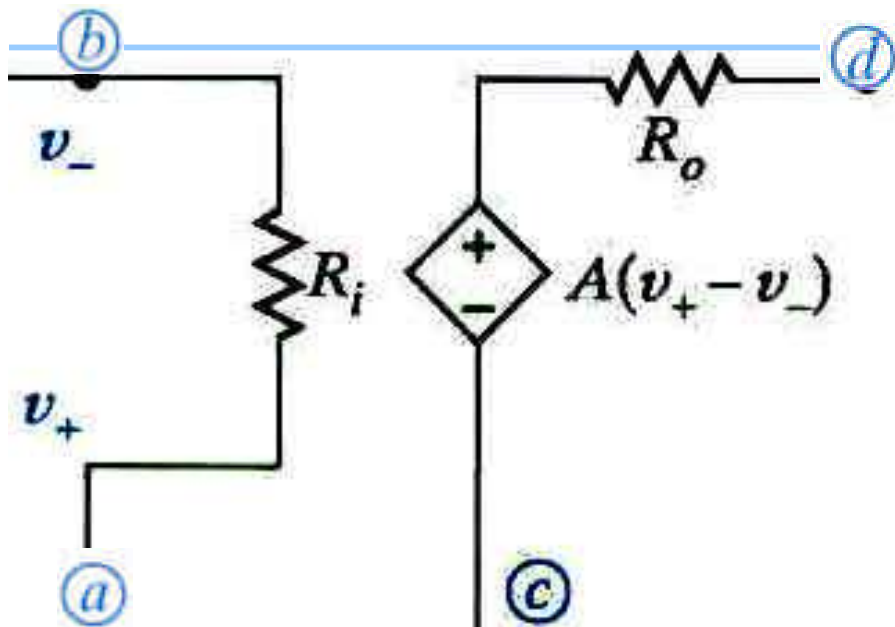

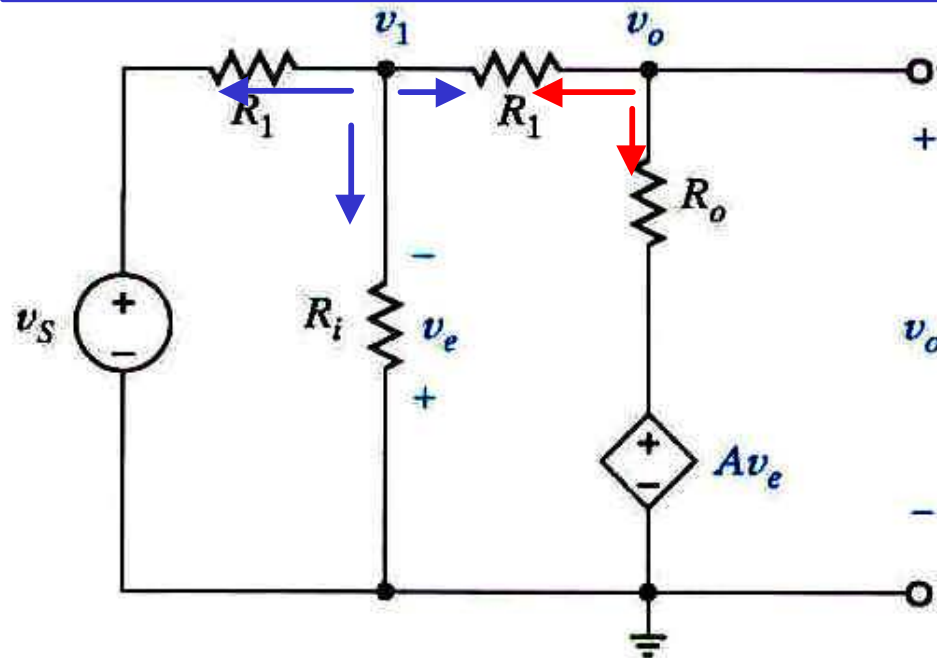

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} & -\left(\frac{1}{R_2}\right) \\ -\left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o}\right) & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_s}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_o \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} & \frac{1}{R_2} \\ \frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_o} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{v_s}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o}\right) - \left(\frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o}\right)$$

$$v_o = \frac{\left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o}\right)\left(\frac{v_s}{R_1}\right)}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o}\right) - \left(\frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o}\right)}$$

$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{-(R_2/R_1)}{1 - \left[\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o}\right) / \left(\frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o}\right)\right]}$$

MÉTODO DOS NÓS

$$\frac{v_1 - v_s}{R_1} + \frac{v_1}{R_i} + \frac{v_1 - v_o}{R_2} = 0$$

$$\frac{v_o - v_1}{R_2} + \frac{v_o - Av_e}{R_o} = 0$$

VARIÁVEL DE CONTROLO FUNÇÃO DAS TENSÕES NOS NÓS:


$$v_e = -v_1$$

$$A = 10^5,$$

$$R_i = 10^8 \Omega, R_o = 10 \Omega$$

$$R_1 = 1k\Omega, R_2 = 5k\Omega \Rightarrow \frac{v_o}{v_s} = -4.9996994 \quad A = \infty \Rightarrow \frac{v_o}{v_s} = -5.000$$

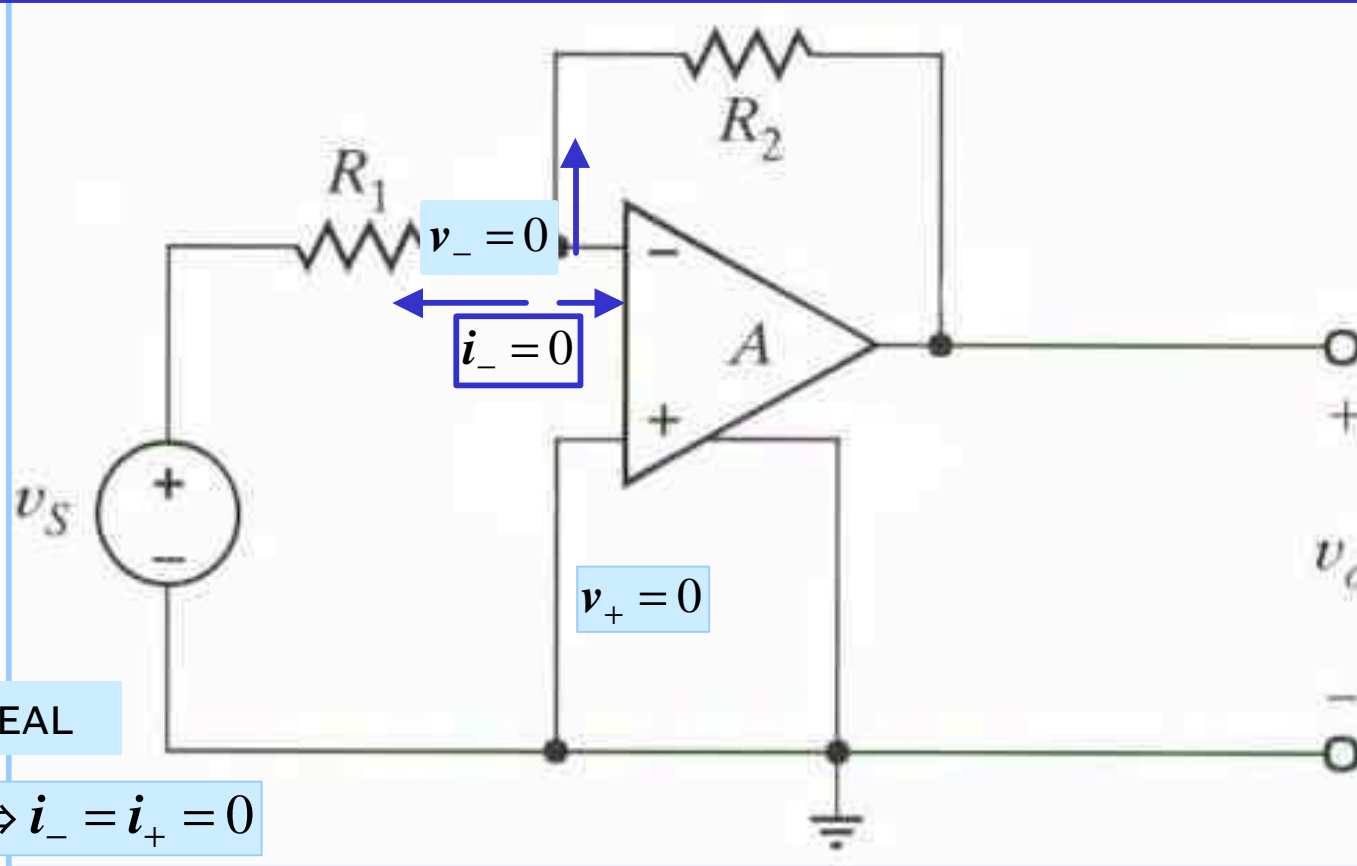EM RESUMO: O AMPLIFICADOR INVERSOR USANDO AMPOP IDEAL VERSUS O LINEAR ...



AMPOP IDEAL

$$R_i = \infty \Rightarrow i_- = i_+ = 0$$

$$A = \infty \Rightarrow v_+ = v_-$$

KCL @ TERMINAL INVERSOR

$$\frac{0 - v_S}{R_1} + \frac{0 - v_O}{R_2} = 0$$



$$\Rightarrow \frac{v_O}{v_S} = -\frac{R_2}{R_1}$$

CASO NÃO IDEAL

$$\frac{v_O}{v_S} = \frac{-(R_2/R_1)}{1 - \left[\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) / \left(\left(\frac{1}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A}{R_o} \right) \right) \right]}$$

O AMPOP IDEAL É UMA EXCELENTE APROXIMAÇÃO.
EXCEPTO QUANDO INDICADO UTILIZAREMOS SEMPRE O MODELO IDEAL

EXEMPLO USANDO AMPOP IDEAL

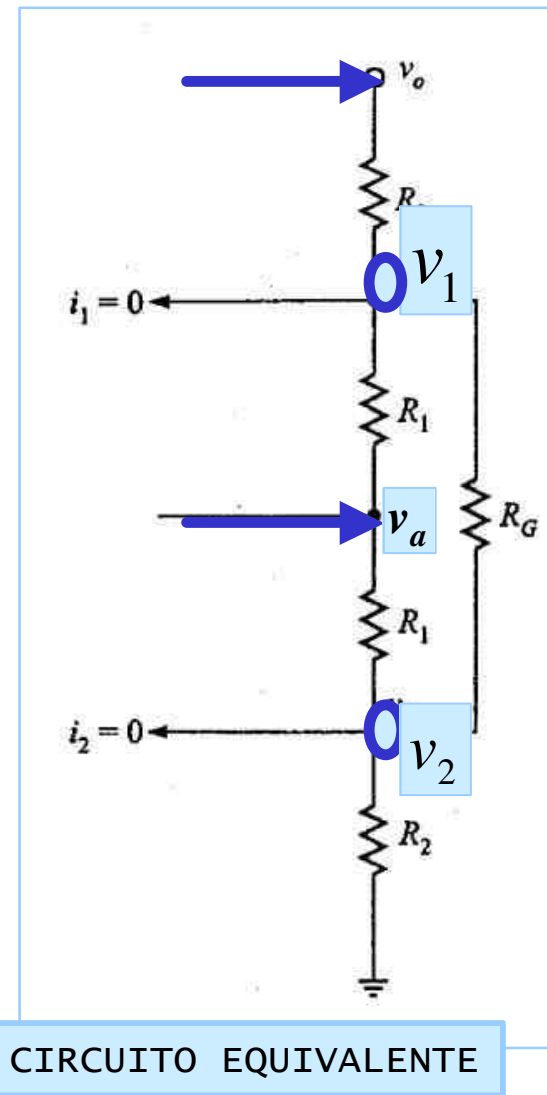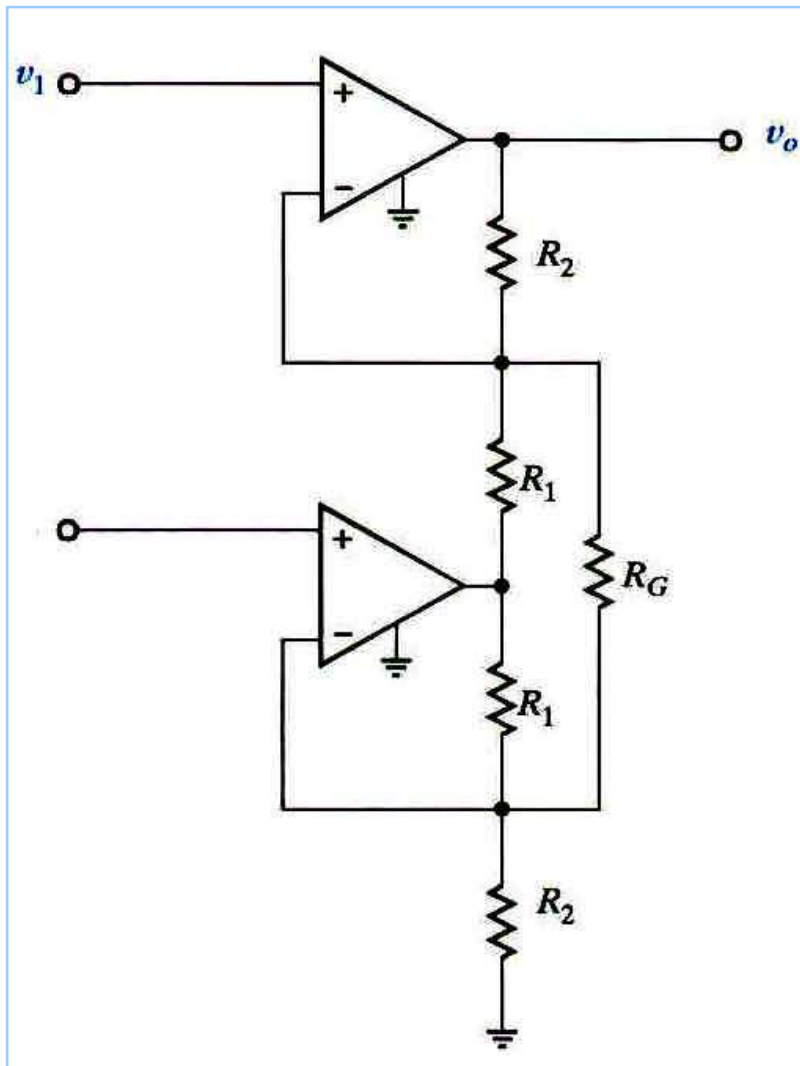


CIRCUITO EQUIVALENTE

EXEMPLO USANDO AMPOP IDEAL

TENSÕES CONHECIDAS?

$$v_{+1} = v_1, v_{+2} = v_2$$

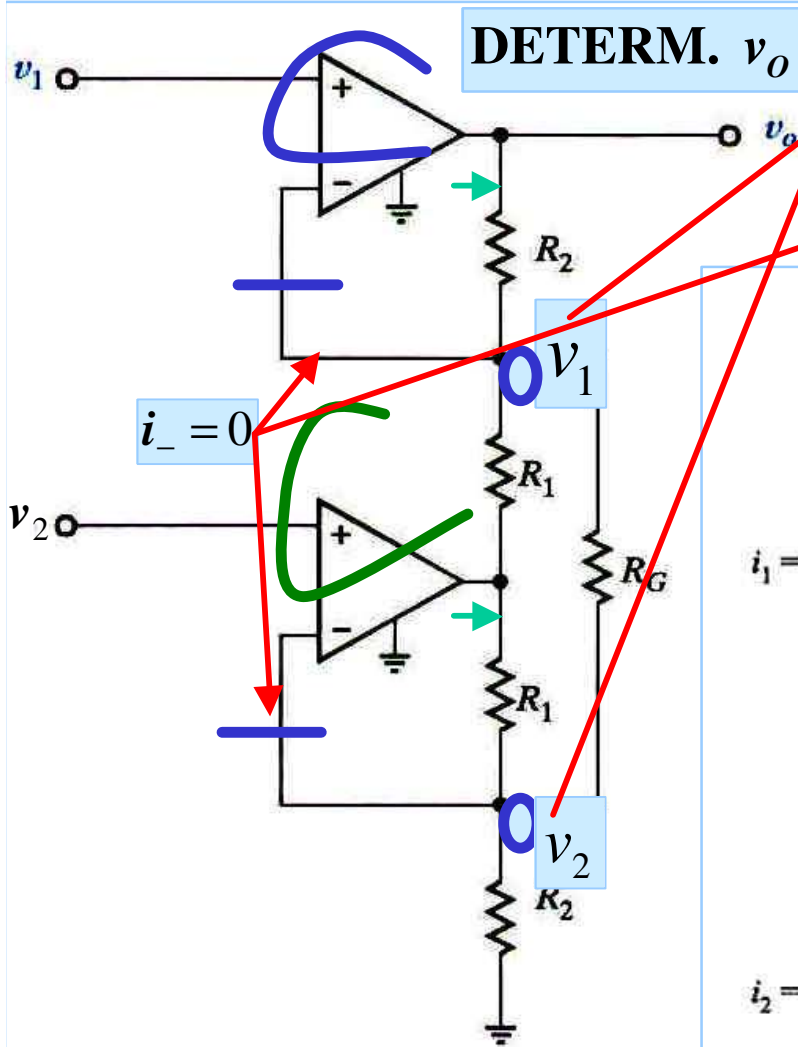

DETERM. v_o

Ganho infinito

Resist. Ent. infinita

KCL@v1

$$\frac{v_1 - v_o}{R_2} + \frac{v_1 - v_a}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_G} = 0$$

KCL@v2


$$\frac{v_2 - v_a}{R_1} + \frac{v_2 - v_1}{R_G} + \frac{v_2}{R_2} = 0$$

RESOLVENDO P/ v_o

$$v_o = (v_1 - v_2) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{2R_2}{R_G} \right)$$


HÁ CORRENTE A "SAIR" DOS AMPOPS

CIRCUITO EQUIVALENTE

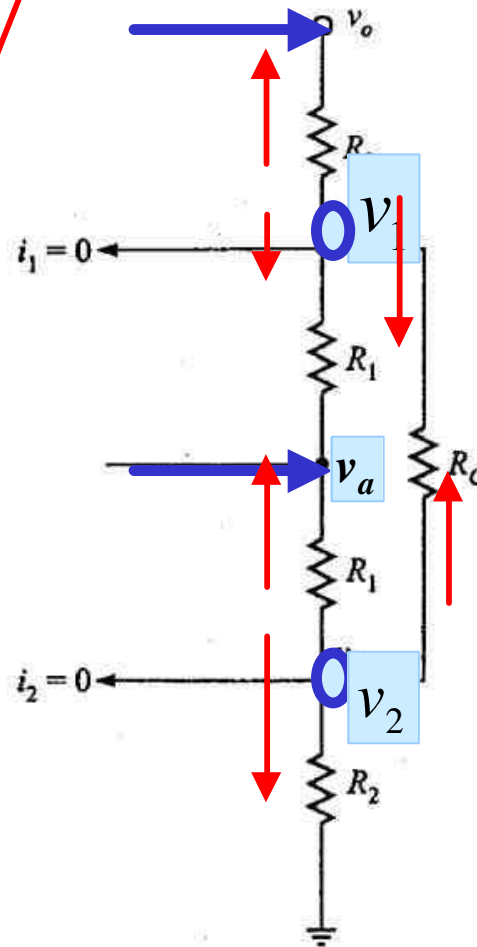




RESUMO (MUITO IMPORTANTE): AMPOP IDEAL

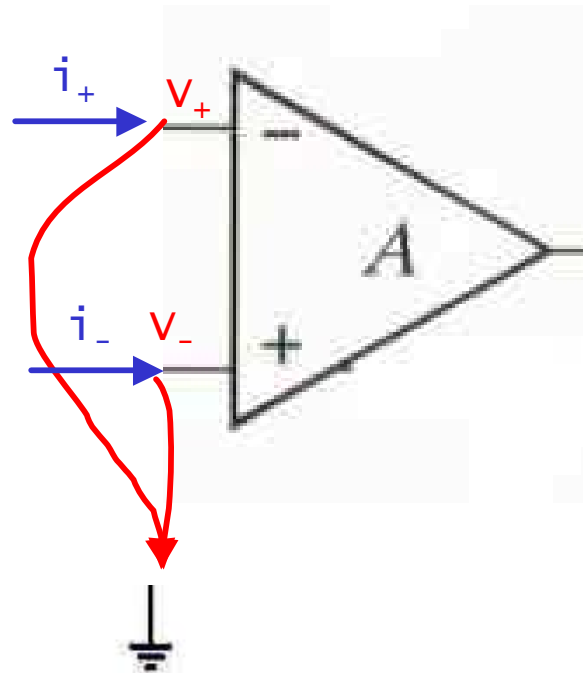- 1 - GANHO INFINITO $\Rightarrow V_+ - V_- = 0$
- 2 - RESISTÊNCIA DE ENTRADA INFINITA $\Rightarrow i_- = 0$ e $i_+ = 0$



MAIS EXEMPLOS

AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR

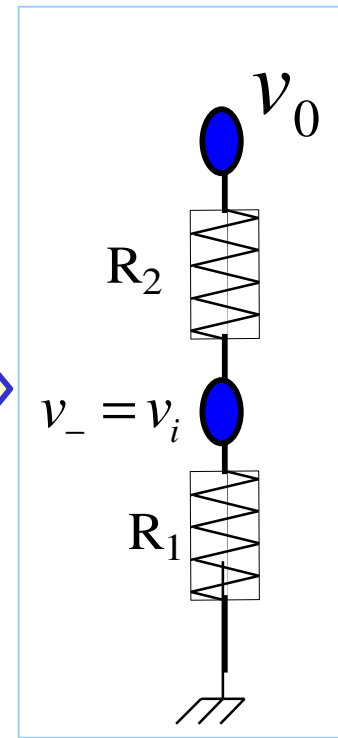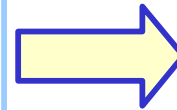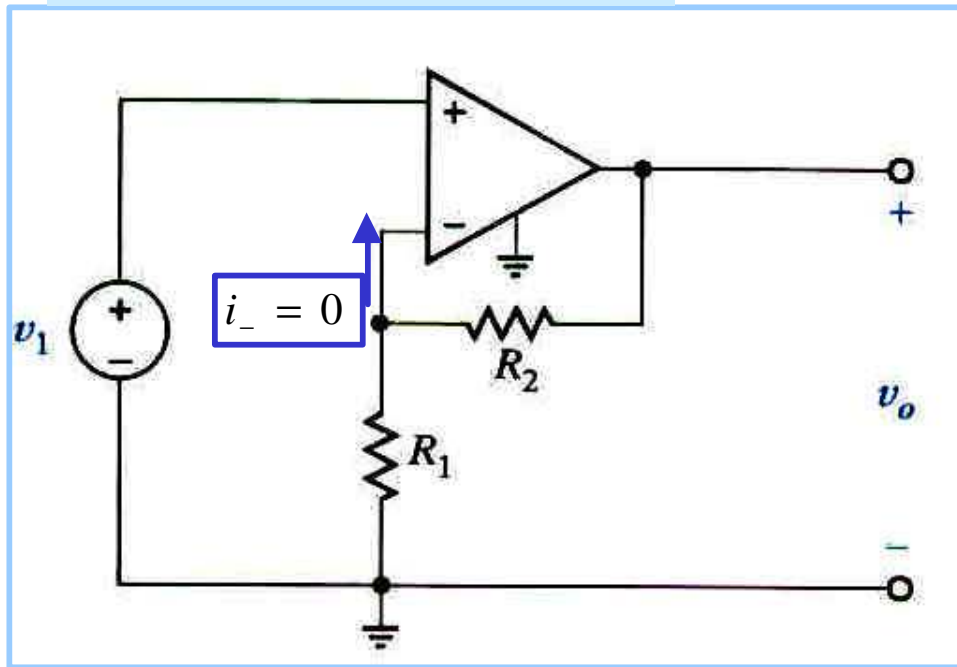

TENSÕES CONHECIDAS $v_+ = v_1$

$$v_+ = v_1 \Rightarrow v_- = v_1$$

GANHO INFINITO


RESIST. ENTRADA INF.

“DIVISOR DE TENSÃO INVERSO”

$$v_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_0 \Rightarrow v_0 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_i$$

AINDA MAIS...

CALULE I_o . ASSUMINDO AMPOP IDEAL

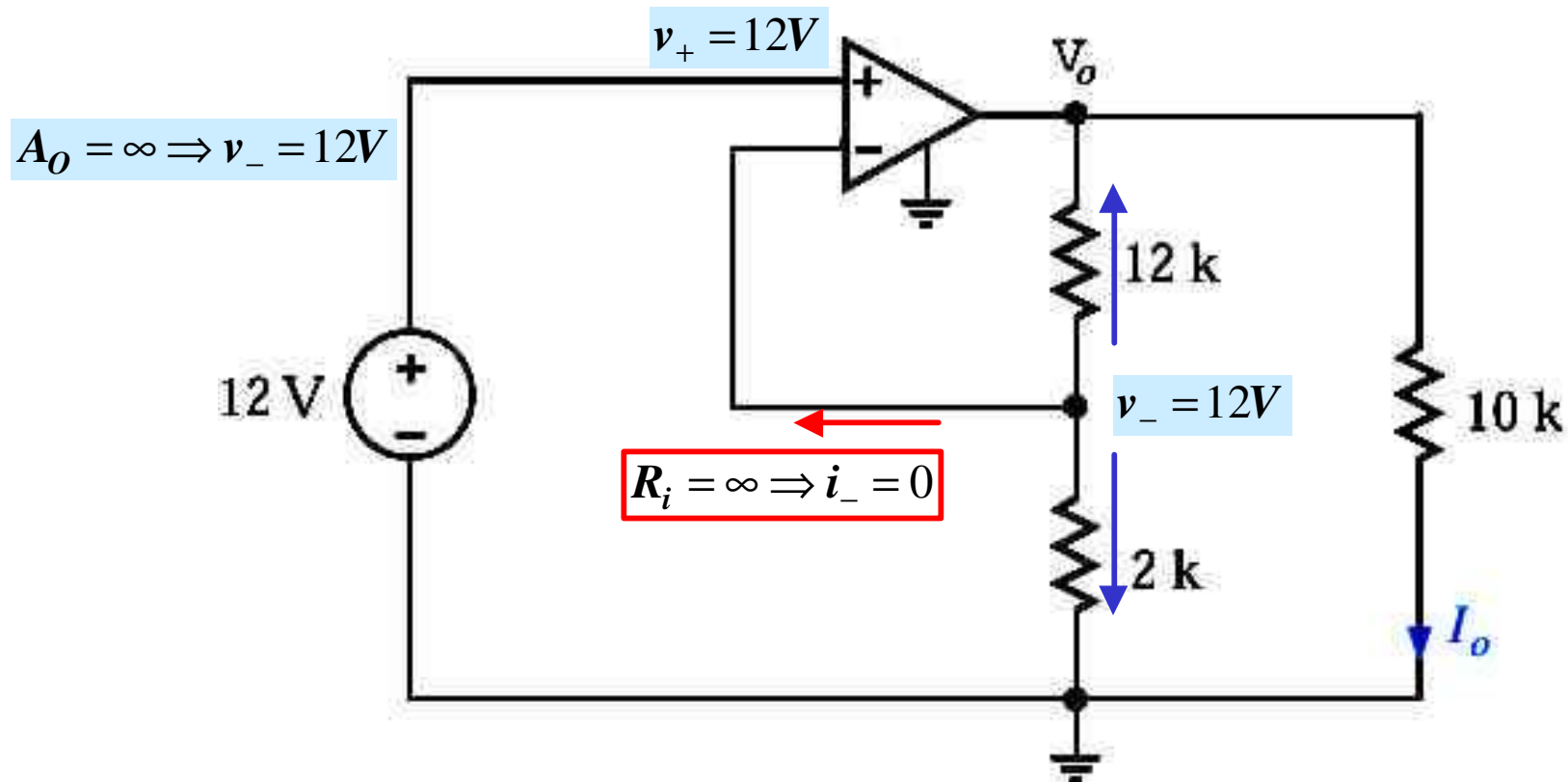


$$\text{KCL@ } v_- : \frac{12 - V_o}{12k} + \frac{12}{2k} = 0 \Rightarrow V_o = 84V$$

$$\therefore I_o = \frac{V_o}{10k} = 8.4mA$$

AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR


CALCULAR GANHO E V_o

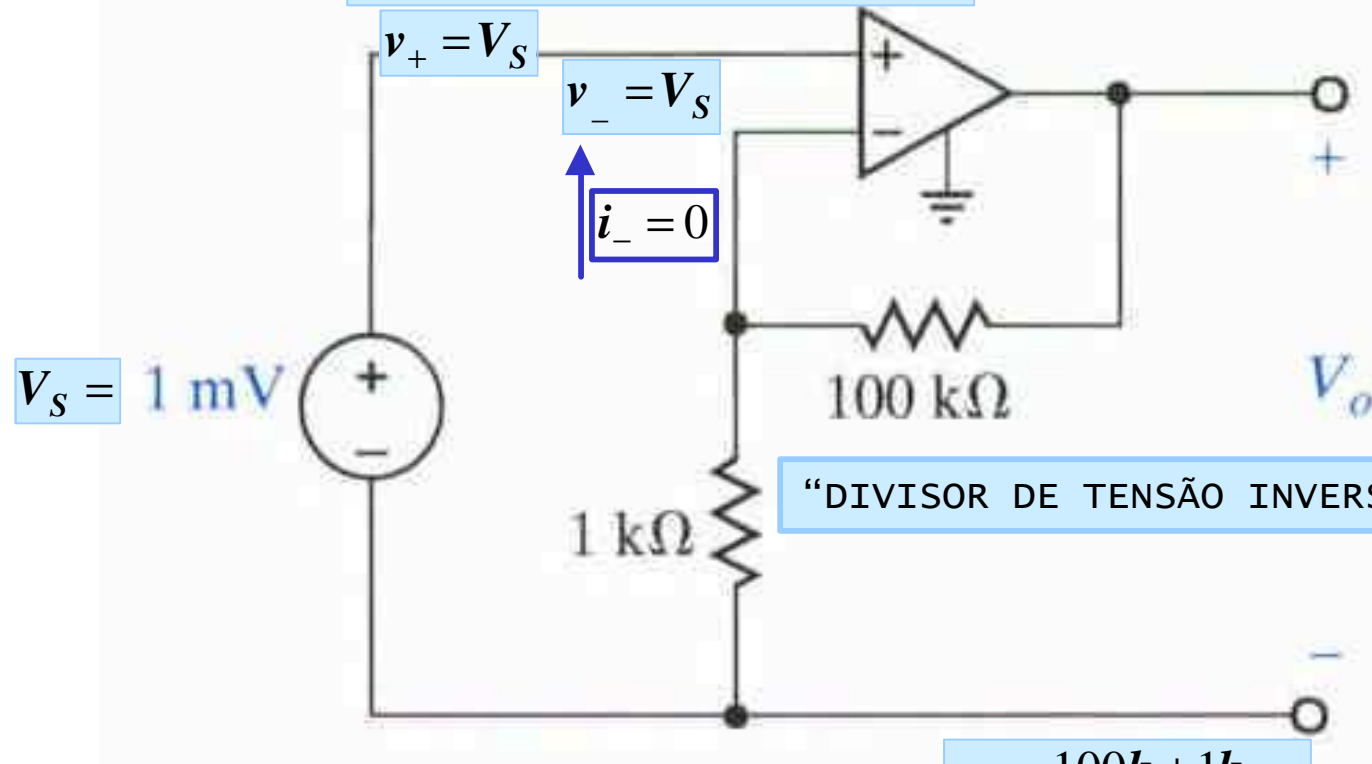


$$V_o = \frac{100k + 1k}{1k} V_S$$

$$G = \frac{V_o}{V_S} = 101$$


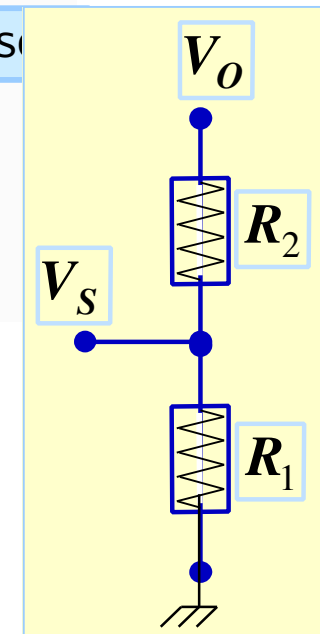
$$V_S = 1 \text{ mV} \Rightarrow V_o = 0.101 \text{ V}$$




CIRCUITOS COMPARADORES

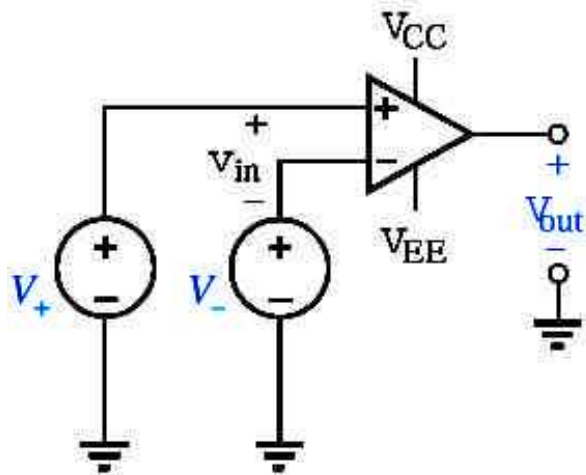

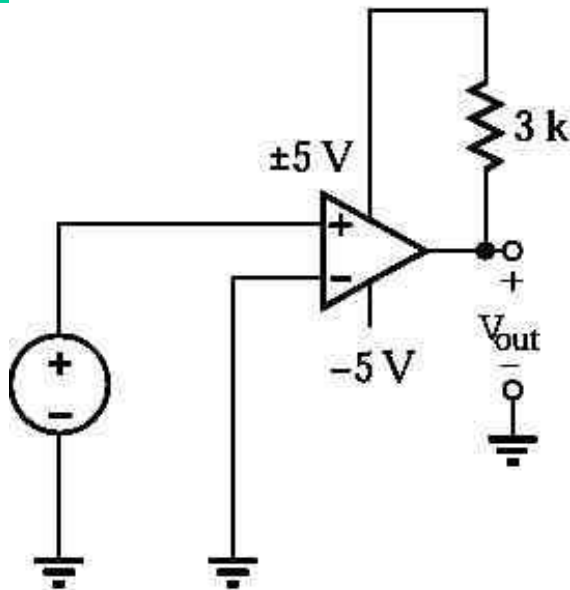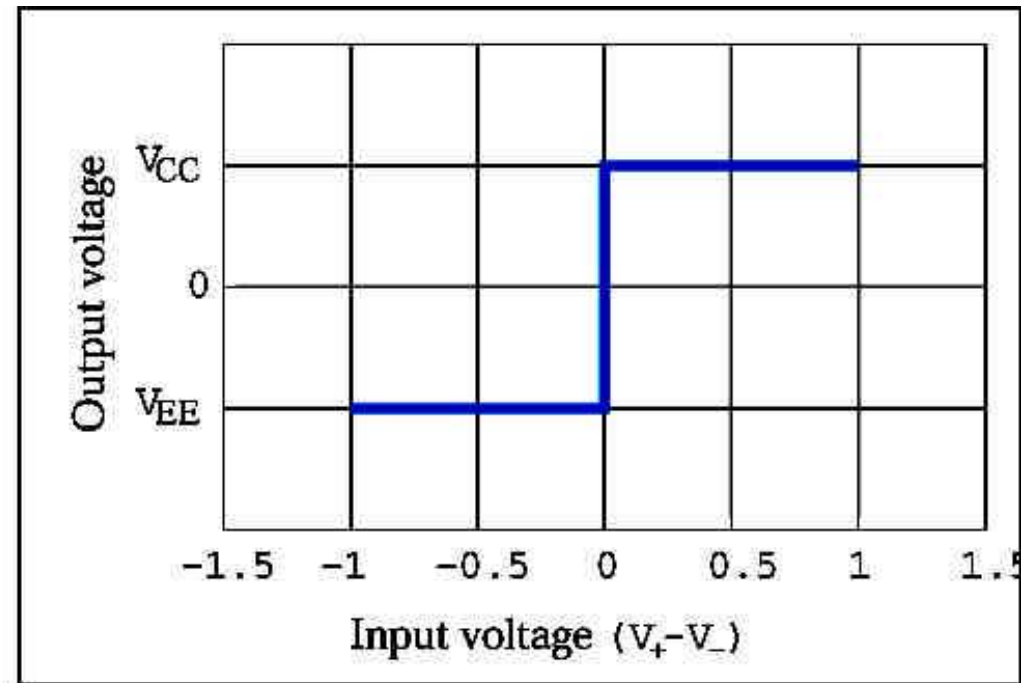
ALGUNS AMPOPS REAIS NECESSITAM UM “pull up resistor.”





DETECTOR DE ZERO-CROSSING

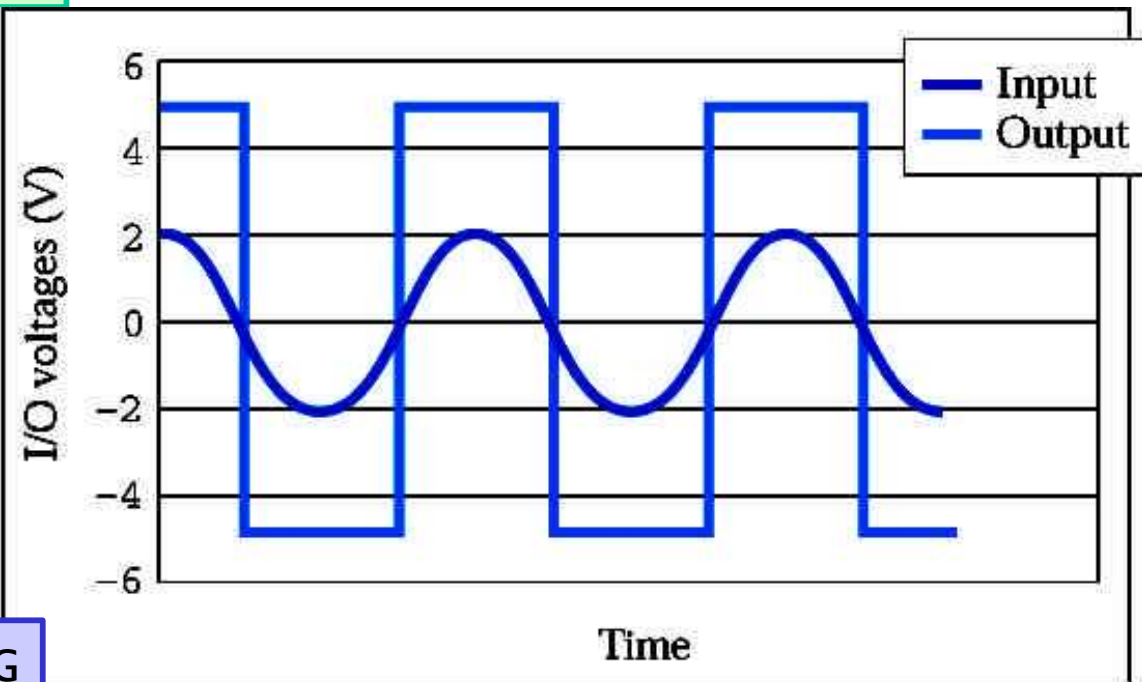

APLICAÇÃO: AMPERÍMETRO

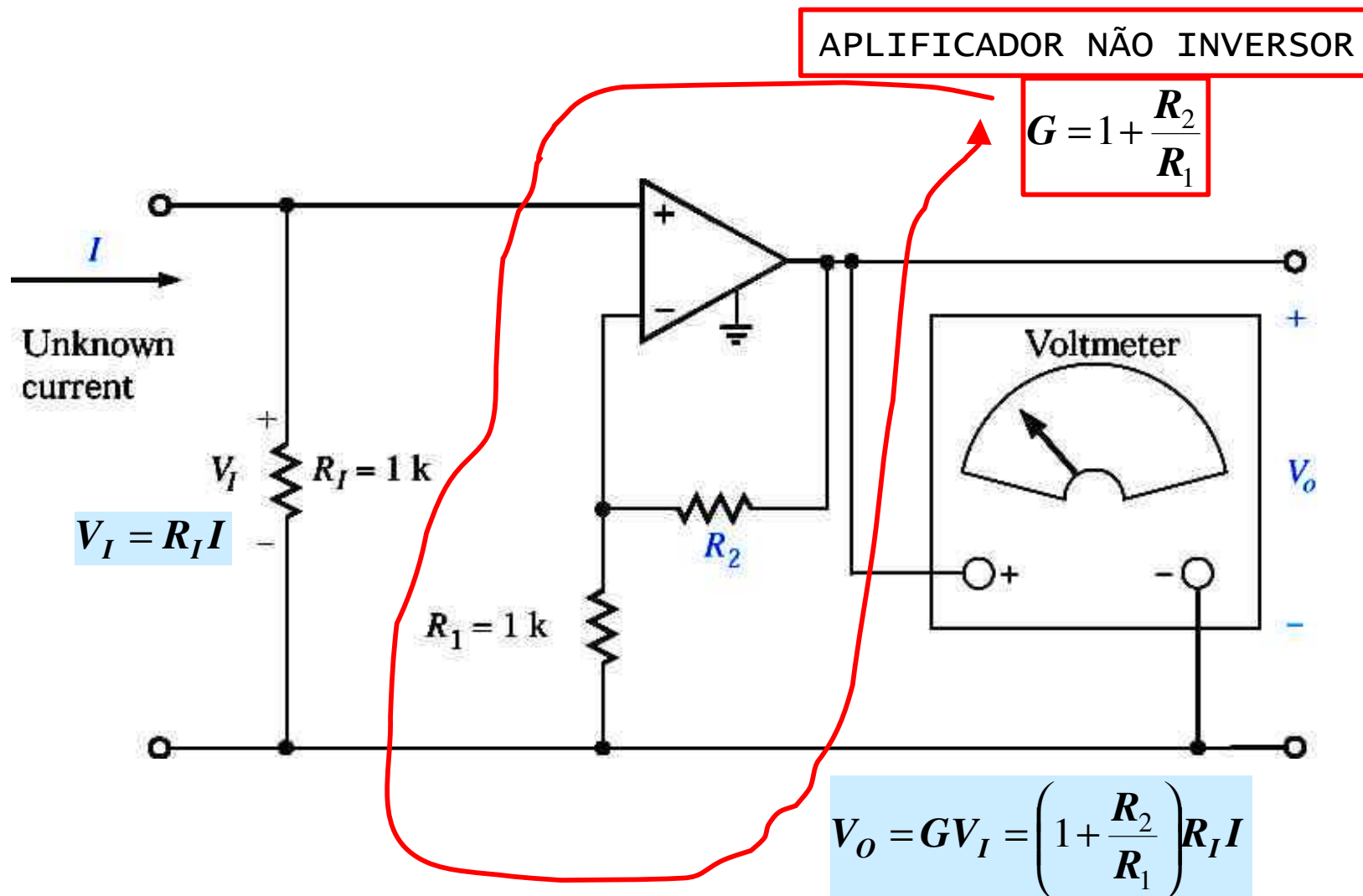

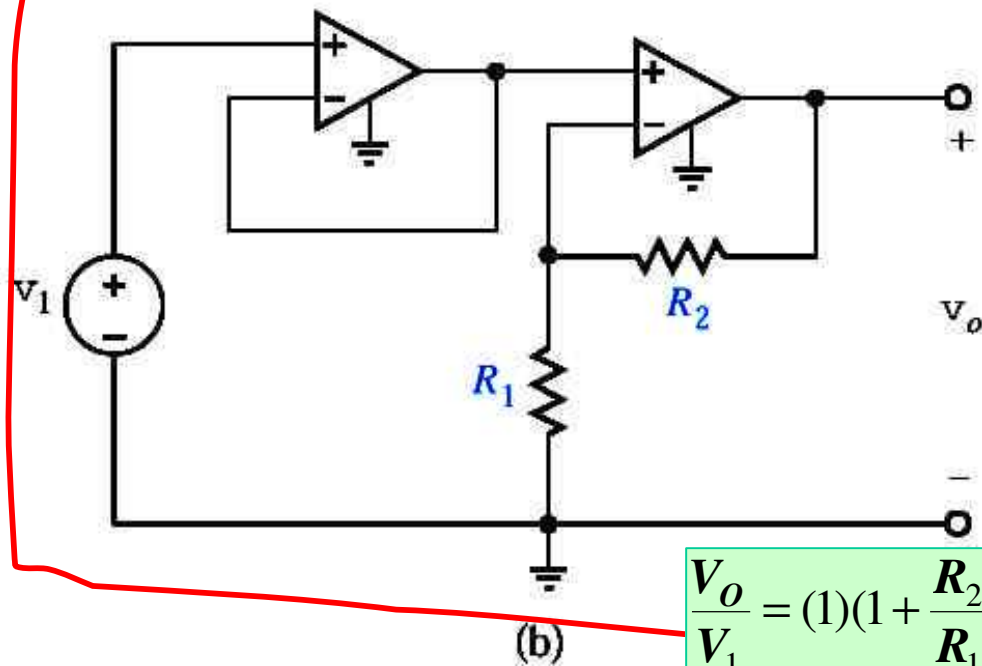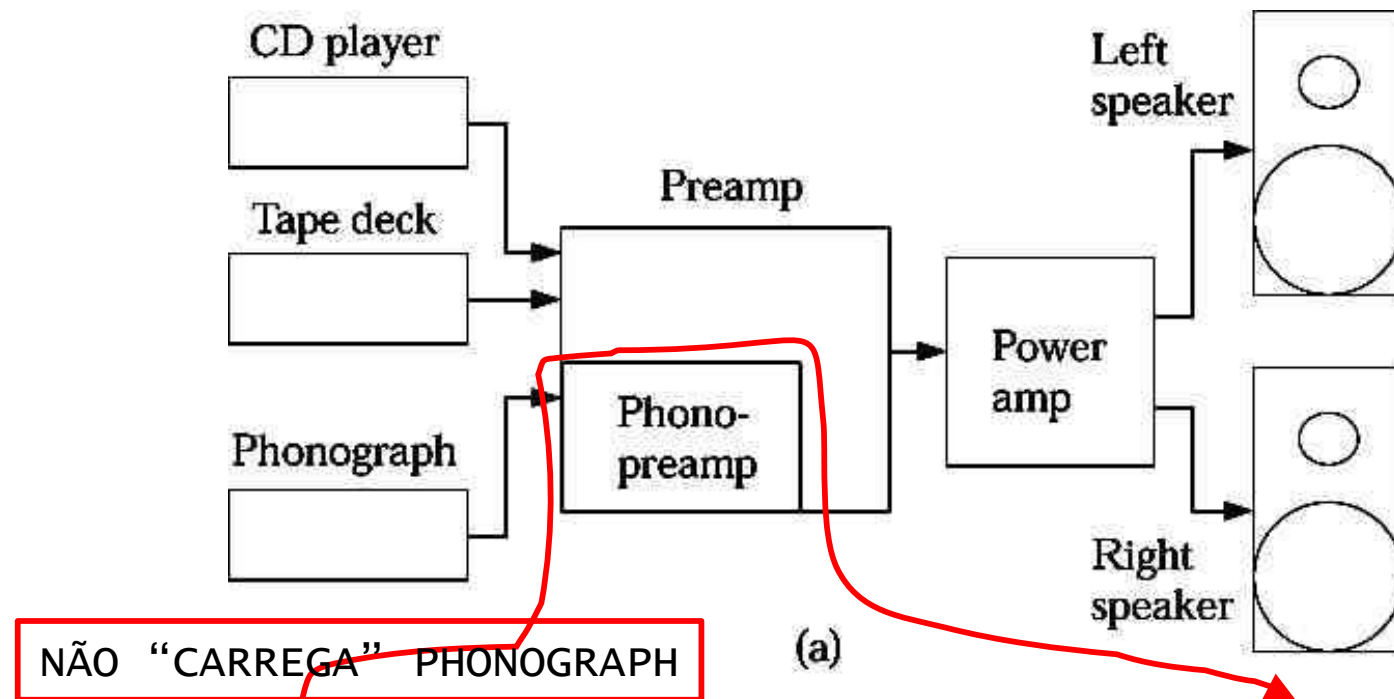


$$\frac{V_o}{V_1} = (1)(1 + \frac{R_2}{R_1})$$

**DETERMINE R_2, R_1 DE MODO A
AMPLIFICAR POR UM FACTOR DE 1000**

TERMÓMETRO COM LUZINHAS !!!!

$$R_T = 57.45e^{-0.0227T}$$

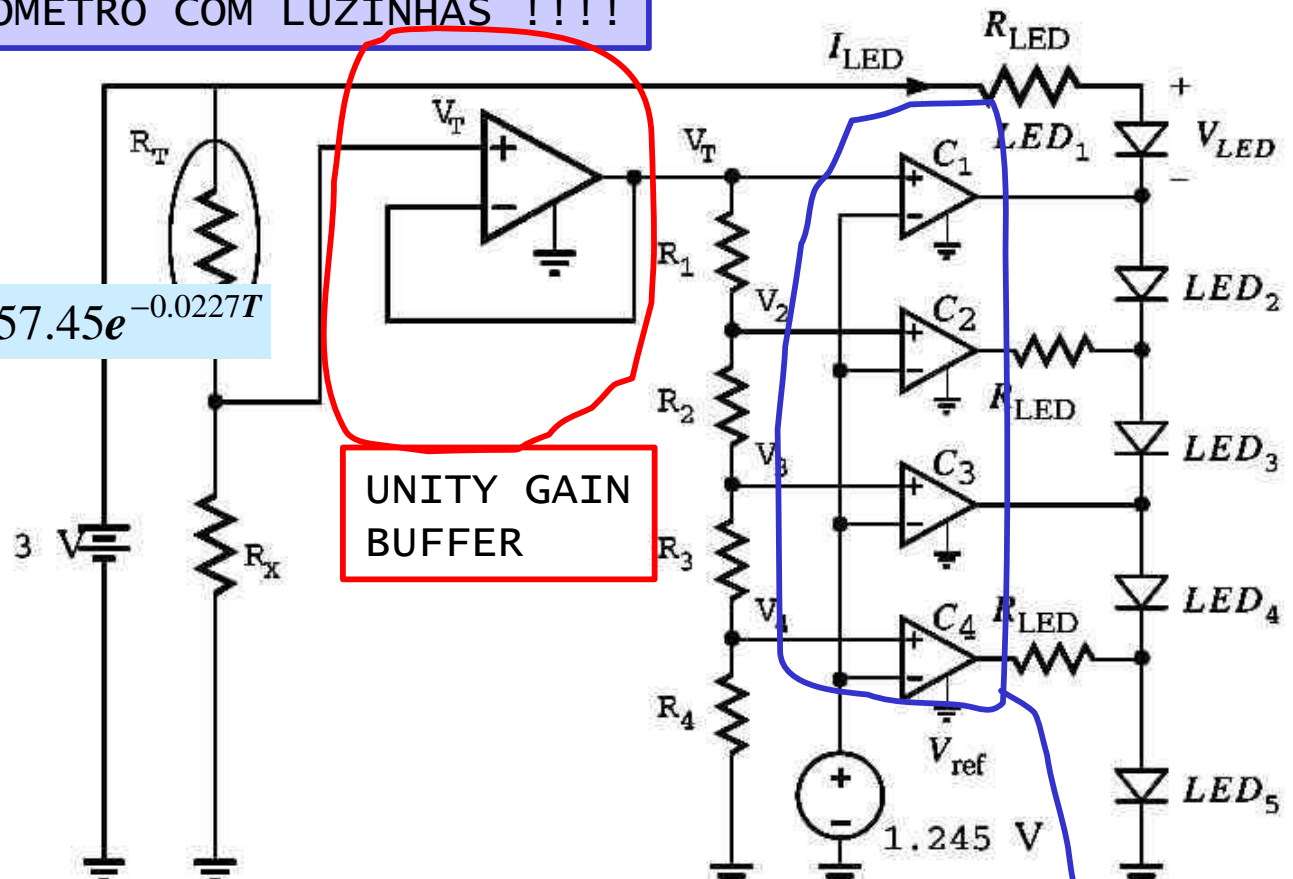

<65 °F


65-70 °F

70-75 °F


75-80 °F

>80 °F


ONLY ONE LED IS ON AT ANY GIVEN TIME

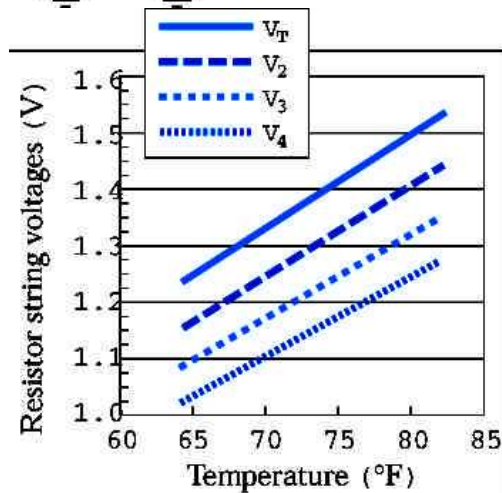

(a)

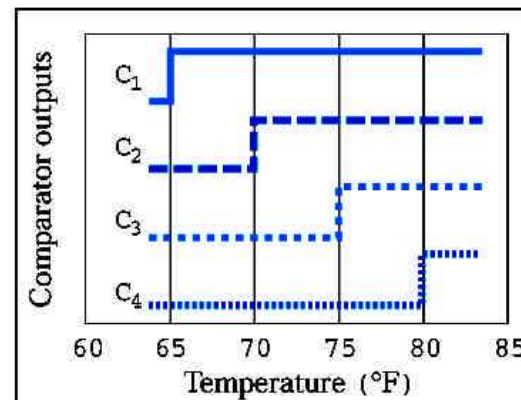

(b)

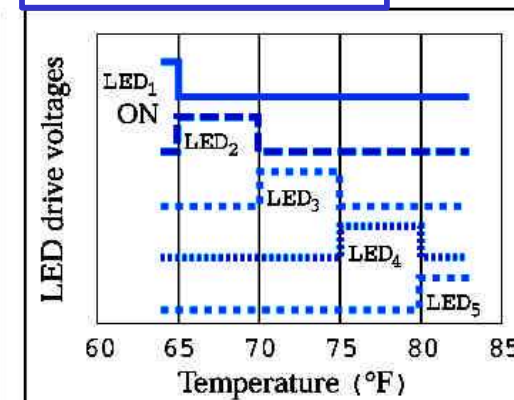

(c)

Costeira

RESUMO (MUITO IMPORTANTE): AMPOP IDEAL

- 1 - GANHO INFINITO $\Rightarrow V_+ - V_- = 0$
- 2 - RESISTÊNCIA DE ENTRADA INFINITA $\Rightarrow i_- = 0$ e $i_+ = 0$
- 3 - RESOLVER O RESTO DO CIRCUITO USANDO KVL, KCL ETC

